

専門基礎Ⅲ・電気回路 練習問題 #4/7

出席番号 \_\_\_\_\_ 名前 \_\_\_\_\_

直列回路と並列回路の練習問題

以下の回路の合成抵抗を求め、指定された場所の電流  $I$  を求めよ。

ただし、すべての問題で、電源  $E=12[V]$ 、 $R=10[\Omega]$  とする。

