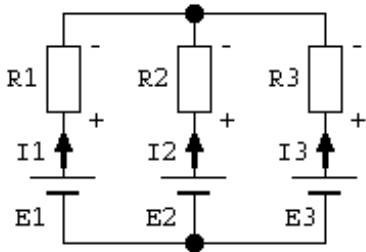


1. 以下の回路において、 $I_1, I_2, I_3$ を求めるために必要な方程式を示せ。



2. 以下の回路において、ループ電流  $I_a, I_b, I_c$ を求めるために必要な方程式を示せ。

